 


# بسم الله الرحمن الرحيم

رحلتي من تغميس الشاي الى البروسيسور

جميع ما هو مكتوب خالي من حقوق الطبع والنشر وتمت كتابته لوجه هلا عز وجل

## Sequential Logic Design



احنا شرحنا عن الـ combinational logic الاخراج الخاص فيو يعتمد على الـ inputs الحالية.


في هذا الفصل راح نشرح تحليل وتصميم الـ sequential logic الـ outputs الخاص فيها بتعتمد على الـ input الحالية والسابقة وكمان عندو memory .

عندو ذاكرة عشان للحفاظ على المعلومات السابقة .

**state of a digital sequential circuit** : هي مجموعة من البتات تسمى **state variables** والتي تحتوي على كافة المعلومات عن الماضي او السابق المطلوبه عشان تفسر سلوك المستقبل لدائرة الحالة هاي بتشمل معلومات عن الحالة السابقة للدائرة والتي تؤثر على مستقبل الدائرة .

راح نبدأ بشرح الـ **flip flop** وهي عبارة عن دوائر بسيطة تخزن بتا واحد من الـ **state** .

## LATCHES AND FLIP-FLOPS

 

الاساس عشان تبني الـ **memory** هو الـ **bistable element** وهو عنصر ذو حالتين مستقرتين.

الـ (a) بوضح لك **bistable element** بسيط بتكون من 2 inverters متصلة في الـ **loop** .

الـ (b) بوضح لك نفس الصورة الي موجودة في a لكن تم اعادة رسمها للتاكيد العاكسات مترابطة بمعنى **I1 Input** هو الـ **output** الخاص في I2 والعكس صحيح.

الدائرة هاي ما بتحتوي على مدخلات لكن بتحتوي على مخرجين  $Q$  و  $Q'$  .

تحليل هذه الدائرة يختلف عن تحليل الدائرة **combinational** لانها هاي دائرية الـ  $Q$  يعتمد على الـ  $Q'$  والـ  $Q'$  يعتمد على  $Q$  .

نفترض حالتين الـ  $Q = 0$  او الـ  $Q = 1$  فا في الحالة الاولى يكون عنا :

### ➤ CASE 1 :

إذا الـ  $Q = 0$

لو تلاحظ عندك في هاي الصورة في (a) الـ I2 مبدئيا يكون 0 FALSE لكن بنتج اخراج 1 TRUE وفي الـ I1 يكون الادخال 1 TRUE والاخراج يكون 0 FALSE .


وهذا الافتراض يتفق مع الافتراض الاصلي  $Q = 0$  فا بهاي الحالة يكون بتكون **Stable** مستقرة.

➤ CASE 2 :

إذا  $Q = 1$  الـ

لو تلاحظ عندك في هاي الصورة في (b) مدخل I2 يكون 1 TRUE والايخارج ينتج عنه 0 FALSE و I1 الـ 1 والادخال 0 FALSE والايخارج ينتج عنه 1 TRUE .

وهذا يعني انه Stable مستقر.

 

العاكسات عندها بس حالتين مستقرتان الـ 0 و الـ 1 وتسمى bistable بس في نقطة لازم تعرفها هو ان الدائرة عندها حالة ثالثة بين الـ 0 و الـ 1 بتكون محتمله ويكون اسمها metastable وراح نناقشها بعدين.


العنصر مع N Stable State و  $\log_2 N$  of information لذلك يخزن الـ bistable element بتا واحد.

والعاكسات في binary state variable Q قيمة الـ Q بتخبرنا بكلشئ عن الماضي وهو ضروري لشرح سلوك المستقبل لدائرة.

إذا كانت  $Q = 0$  راح تضلها للابد 0 وإذا كانت 1 راح تضلها 1 للابد.
 
## SR Latch

وحدة من أبسط الدوائر الـ sequential هي الـ SR Latch بتكون من بوابتين cross-coupled NOR gates .



عندو مدخلين S & R ومخرجان Q & Q` هو بشبه الـ cross-coupled inverters الي شرحناه فوق ولكن الفرق هو بنقدر نتحكم في حالتو من خلال الـ R & S فوق ما كنا بنقدر نتحكم في حالتو ما عنا مدخلات مدخلاتو لحالها وبتتبدل لحالها هون بنقدر نتحكم في الـ Q بشكل عادي.

احدى الطرق الجيده لفهم مثل هاي الدوائر والدوائر الغير مالوفه هو استخدام الـ Truth Table والـ nor gate شرحناها تنتج 1 عندما تكون 00 وتنتج صفر للكل .

الحالات :

• الحالة الاولى :

$$R = 1, S = 0$$

الـ N1 راح يكون FALSE 0 والـ N2 راح تكون TRUE .

• الحالة الثانية :

$$R = 0, S = 1$$

في N1 يكون الادخال 0 وراح يكون الاخراج 1 يعني TRUE اما عند N2 الادخال راح يكون 1 يعني TRUE والاخراج راح يكون العكس بسبب العاكس يعني راح ينتج 0 FALSE .

• الحالة الثالثة :

تعتبر حاله غير مستقره


وتستمر الحالات هكذا الى النهايه

Case	S	R	Q	$\bar{Q}$
IV	0	0	$Q_{prev}$	$\bar{Q}_{prev}$
I	0	1	0	1
II	1	0	1	0
III	1	1	0	0

متغيرات الـ S & R تسمى Set & Reset

الـ reset bit يدل على جعله FALSE .

 غالبا ما تكون الـ Q &  $\bar{Q}$  تكون complementary .



الصورة هاي بتمثل كـ symbol

استخدام الرموز عشان نسوي تجريد ونشيل التفاصيل.

في طرق مختلفه عشان نسوي SR Latch منها استخدام بوابات منطقيه او ترانزستورات.


مثل الـ cross-coupled inverters يعتبر الـ SR Latch bistable element

عند تأكيد R، تتم إعادة تعيين الحالة إلى 0.

عندما يتم التأكيد على S، يتم تعيين الحالة على 1.  
وعندما لا يتم التأكيد اي من القيم تحتفظ في حالة القيمة القديمة.
 
## D Latch

الـ SR Latch يعتبر غريب خاصه لما الـ S & R يصيرو 1 في نفس الوقت.



**Q = 0 Reset**

**Q = 1 Set**

هاي صورة على بتفريجك الـ D Latch عندها 2 inputs الـ D هو الـ Data Input هو الي بتحكم شو الـ State راح تكون.

الـ CLK هو الـ Clock Input بتحكم في الوقت الذي يجب ان تتغير به الـ state .

وهاي الصورة فيها الـ Truth Table الخاص في الـ D Latch .

مبدئيا العقد الداخلية : D , R & S .


اذا كانت الـ CLK = 0 الـ S & R يكونو FALSE بغض النظر عن قيمة D .

اذا كانت الـ CLK = 1 بوابه الـ AND راح تنتج TRUE والاخرى FALSE اعتمادا على قيمة الـ D .

لما الـ CLK = 0 لو تلاحظ الـ Q & Q` بتساوي قيمتها القديمه .

على كل حال منطقيا في جميع الاحوال الـ Q هو الـ complement او المكمل لـ Q` والعكس صحيح.

## D Flip-Flop & Latches

 

الصورة بتوضح اذا كانت الـ CLK = 0 الموضوع راح يكون كـو FALSE و ممكن تجرب لحالك وبغض النظر عن قيمة D .

اذا كانت الـ CLK = 1 بوابة AND راح تنتج وحدة TRUE والاخرى FALSE اعتمادا على قيمة D .  
في جميع الحالات Q بتكون مكمل لـ Q' .

التفصيل

في (b) لو تلاحظ عندك الـ Truth Table في عندك عقد داخلية S & R , D اذا كانت الـ CLK = 0 الـ R & S راح تكون FALSE اما اذا كانت الـ CLK = 1 الـ R & S وحده منهم راح تكون TRUE والاخرى FALSE اعتماد على قيمة الـ D وعندما تكون الـ CLK = 0 الـ Q بتذكر قيمته القديمة Qprev واعتماد على قيمة .



وترى ان الـ CLK تتحكم في وقت التدفق البيانات من خلال الـ Latch .

عندما يكون CLK = 1 ، يكون transparent بمعنى يسمح بتمرير البيانات .

عندما يكون CLK = 0 يكون opaque بمعنى لا يسمح بتمرير البيانات تكون معلقة ويحتفظ بالقيمة القديمة.

الـ symbol او رمز المزلاج هذا يظهر في صورة (c).

الـ D flip-flop

 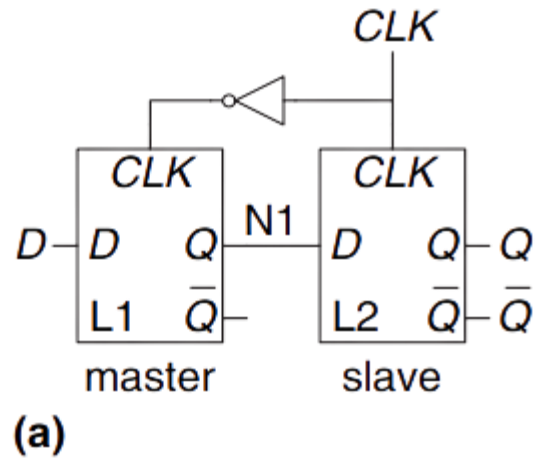

الـ D فليب فلوب يمكن بنائه من خلال two back-to-back D latches ويتم التحكم فيهما بواسطة الـ CLK complementary clocks مثل ما هو موضح في صورة (a) .

الـ Latch الاول L1 يسمى master .

الـ Latch الثاني L2 يسمى slave .

والـ nodes الي بينهم N1.

والـ Symbol الرمز لـ D Flip Flop موجود في صورته (b).

عندما لا يكون بحاجة لمخرج Q` غالبا بتكون مثل صورة (c). هل ممكن ان لا يكون بحاجة الى مخرج Q ؟ نعم من الممكن احد هاذي الاسباب لتشفير لحفظ خصوصية الـ output او لتبسيط او اصلا اذا لم تكن مهتم في العاكس للـ output .

لما تكون الـ CLK = 0 يكون الـ Master Latch راح يصير transparent والـ slave Latch راح يصير opaque .


بمعنى اي قيمة عند الـ D راح تنتشر من خلال الـ N1 .



اما عندما تكون الـ  $CLK = 1$  الموضوع بصير العكس الـ Master بصير opaque والـ slave بصير transparent والقيمة تنتشر في N1 الى الـ Q وعند الـ D يتم قطعها .  
عندما تتغير الـ CLK من 0 الى 1 في هذه اللحظة يتم نسخ القيمة الموجودة في D الى Q .
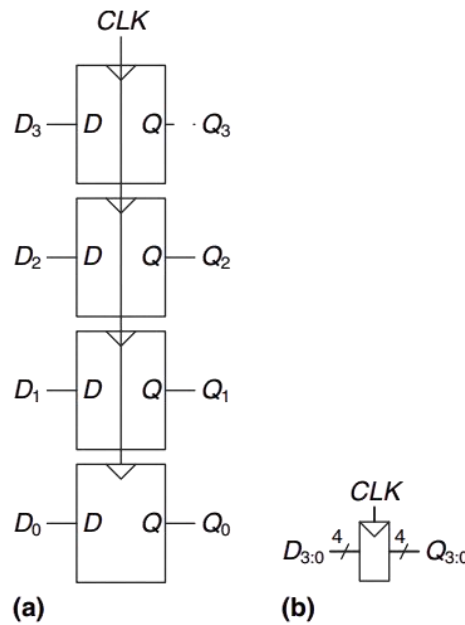
## Register

الـ N-bit Register عبارة عن N Flip-Flop بتشارك في مدخل الـ CLK بحيث كل البتات يتم تحديثها بنفس الوقت .



الصورة هاي بتوضح الرسم التخطيطي والرمز (symbol) لـ 4-bit register مع ادخالات inputs الي هي من  $D_0:D_3$  ومخرجات من  $Q_0:Q_3$  .


## Enabled Flip-Flop

هذا النوع من الـ flip flop يضيف ادخال اخر يسمى EN OR ENABLE لتحديد ما اذا كان سيتم تحميل البيانات على الـ Clock Edge .

عندما تكون EN = TRUE يتصرف مثل ordinary D flip-flop .

عندما تكون EN = FALSE الـ Flip Flop يتجاهل Clock ويقوم بحفظ حالته .

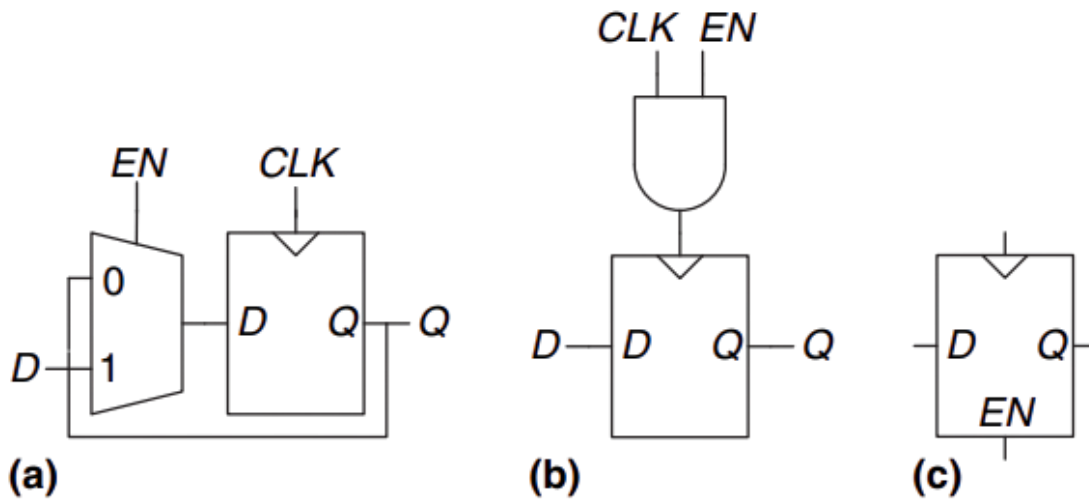الـ Enabled flip-flops ستكون مفيدة عندما نرغب في تحميل قيمة جديدة في الـ flip flop في وقت معين وليس على كل clock edge .




الصورة هاي بتوضح طريقتين لانشاء enabled flip-flop من خلال الـ D Flip Flop و بوابة اضافية.

في (a) يختار الـ MUX القيمة الي ستمر عند الـ D Input اذا كانت الـ EN = TRUE ستعمل بشكل طبيعي.

اما

 EN = FALSE والـ CLK = FALSE سيحتفظ في قيمته القديمة.



**AhmadAlFareed**

Twitter : [https://twitter.com/dr\\_retkit](https://twitter.com/dr_retkit)

YouTube : <https://www.youtube.com/@retkit1823>